
## ESP32-S3 - low power board Final specification
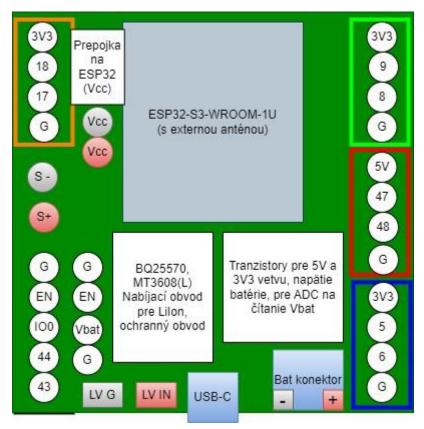
## PCB:

- Veľkosť PCB 50x50 mm
- ESP32-S3-WROOM-1U-N4 (4 MB flash) nemýliť si s ESP32-WROOM-32!
- prepojka 2,54 mm na pripojenie napájania ESP32 (aby bolo možné celú dosku prevádzkovať aj len ako power board)
- Anténa: W24P-U Inventek
- Komponenty iba z prednej strany PCB
- Minimálna veľkosť súčiastok 0402
- cieľová spotreba dosky v deep sleep ESP32, vypnuté tranzistory 40-60 uA @ 3.3V (ESP32-S3 má odber cca 10 uA)
- Ovládanie 3V3 a 5V vetvy tranzistormi pre periférie (3.3V 12 mA max na ovládacom pine, spínanie aktívne, len počas trvajúceho stavu HIGH je ten tranzistor zopnutý):
  - GPIO16 (3V3 vetva)
  - o **GPIO10** (5V vetva)
  - Obe vetvy by mali vedieť dodať 2A pre periférie
- Nabíjací obvod zo zdrojov USB a Solar pre batériu
- Low voltage input s BQ25570 nabíja batériu sám (napájanie termoelektrický generátor, malý solár, malý DC motorček z veternej turbínky)
- Možnosť napájania PCB aj všetkými zdrojmi súčasne
- Ochrana (skrat, prehriatie, prebitie, podbitie)
- Stav batérie
  - čítanie analógovým pinom GPIO4 s 12-bit ADC, zrejme nutný napäťový delič zapnutie obvodu pre možnosť čítania cez tranzistor GPIO20 (len počas trvajúceho stavu HIGH je ten tranzistor zopnutý)
- EN signál musí byť pripojený na 10K pull up
- Boot signál (GPIO0) môže byť napriamo



Jednotlivé konektory XH2.54-4P (rozmery 12,5 x 5,70 mm), (alternatíva 100104ST/RH) výrezmi doprava na všetkých, <u>farby prislúchajú rozloženiu na PCB návrhu hore (nutné rátať aj s</u> nejakou medzerou medzi jednotlivými konektormi):



- Programovací s HW UART0 GND, EN (RST), IO0 (Boot), RX0=GPIO44, TX0=GPIO43 tú budú len piny, bez konektora
  - extra 2 piny paralelne ku GND a EN (pre možnosť naspájkovania kábla k externému pushbuttonu pre vykonanie resetu)
  - Vbat a GND pin pre možnosť pracovať s Vbat napojiť k periférii a pod
  - Vcc Vcc piny na vrchu sú na prepojku jumper 2,54 mm (jumper nepotrebujem do BOMU, treba tam len piny)
- **HW UART1** (3V3, **RX1=GPIO18**,**TX1=GPIO17** GND)
- ANY\_PURPOSE (3V3, GPIO5, GPIO6, GND)
- **5V SW UART** (5V, **RXS=GPIO47**,**TXS=GPIO48**, GND)
- I2C (3V3. SCL=GPIO9, SDA=GPIO8, GND)
- Bolo by fajn, ak by boli piny označené aj na PCB, pri HW zberniciach použiť RX1 TX1 a pod, pri SW emulovaných, či ANY\_PURPOSE stačí číslo GPIO pinu
- Prepojka pre odpojenie napájania ESP32 pre možnosť používania boardu iba ako nabíjacieho pre batériu

Zdroje napájania, malo by byť možné napájať aj všetkými súčasne, v realite skôr kombinácia USB+solár / USB+termogen, prípadne samostatne len jedno):

- USB-C (15W, 5V, 3A), len napájanie, nepoužívať RX TX, D+ D-
- Solár S+, S- (2 24V), špičkovo 2A až 2,5A, MT3608 / MT3608L
- Low voltage input LV IN, LV G (100 mV 5,1V), <u>BQ25570</u> (referencia v linku na CJMCU-2557) ak sa zmení pomer chladná / teplá strana u termogenerátora, môže začať vyrábať napätie v mínusovej polarite, nutné ochrániť?)
- USB-C a Solár vie napájať aj ESP32 a všetko na PCB t.j. 3V3 a 5V vetvu + dobíjať batériu, taktiež samotná batéria vie napájať obvod stále
- Low voltage input vie iba dobíjať batériu, LOAD nebude napájať žiadny
- Nabíjací prúd Lipol/Lilon batérie stačí 500 mA
- rýchle prepnutie na batériu, ak sa odpojí iný zdroj napájania, respektíve prepnutie na napájanie zo zdroja, ak dáva dosť (ak USB dáva 2,5A, nemusí ich ťahať z baterky). Rýchlo dosť nato, aby to neurobilo brownout reset na ESP32

## Batéria:

- Li-lon v prevedení 18650, štandardne 1000 až 2500 mA (3,7V nominálne napätie, 4,2V max), prípadne Li-pol
- JST XH 2,54 mm angled 2-Pin konektor na DPS 90° (alternatíva A2502WR2-2P, viem, že je ofiko 2,50, ale pasuje aj s 2,54 mm konektorom)



22. May. 2024